

实验二 运算器组成实验

一、 实验目的

- 熟悉 Logisim 软件平台。
- 掌握运算器基本工作原理
- 掌握运算溢出检测的原理和实现方法；
- 理解有符号数和无符号数运算的区别；
- 理解基于补码的加/减运算实现原理；
- 理解阵列乘法器基本原理；
- 理解华莱士树基本原理；
- 熟悉运算器的数据传输通路。

二、 实验环境

Logisim 是一款数字电路模拟的教育软件，用户都可以通过它来学习如何创建逻辑电路，方便简单。它是一款基于 Java 的应用程序，可运行在任何支持 JAVA 环境的平台，方便学生来学习设计和模仿数字逻辑电路。Logisim 中的主要组成部分之一就在于设计并以图示来显示 CPU。当然 Logisim 中还有其他多种组合分析模型来对你进行帮助，如转换电路，表达式，布尔型和真值表等等。同时还可以重新利用小规模电路来作为大型电路的一部分。

<http://www.cburch.com/logisim/docs.html>

三、 实验内容

1. Logism 实验

- 1) 学习使用 Logism 工具栏上的功能
- 2) 学会使用子电路，并能将子电路放到 main 电路中使用
- 3) 学习使用时钟，并能使用时钟单步或自动运行
- 4) 学会使用分线器，理解线宽的概念
- 5) 学会使用隧道，学习使用探测器，了解 logisim 数据监测方法。
- 6) 熟悉按键、LED，数码管等基本输出设备

注（此部分要求可在作中学，相应部分在后续实验中均有要求，简单熟悉平台后可直接跳越到实验 2）

2. 八位串行可控加减法电路设计

利用已经封装好的全加器（封装 1）设计 8 位串行可控加减法电路，其引脚电路如下图所示。


 


图 1 八位串行可控加减法电路引脚定义

3. 四位先行进位电路

根据下图定义的输入输出引脚完成 4 位先行进位电路。

 

请根据以上引脚以及隧道信号设计完成74LS182先行进位电路

请勿增改引脚定义

图 2 四位先行进位电路引脚定义

4. 四位快速加法器设计

利用已经前一步设计好的四位先行进位电路构造四位快速加法器，其引脚定义如下图。

 


图 3 四位快速加法器引脚定义

5. 十六位快速加法器设计

利用四位先行进位电路和四位快速加法器构造十六位组间先行进位，组内先行进位快速加法器，其引脚定义如下图。

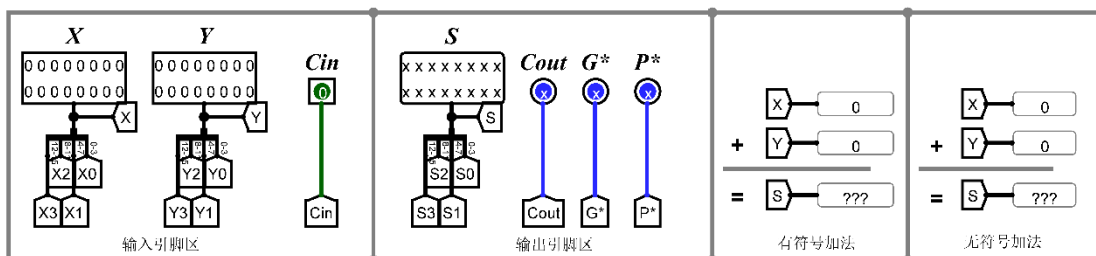


图 4 十六位快速加法器引脚定义

6. 32 位快速加法器设计

利用前面构建的部件完成 32 位快速加法器，并分析其时间延迟，其引脚定义如下。

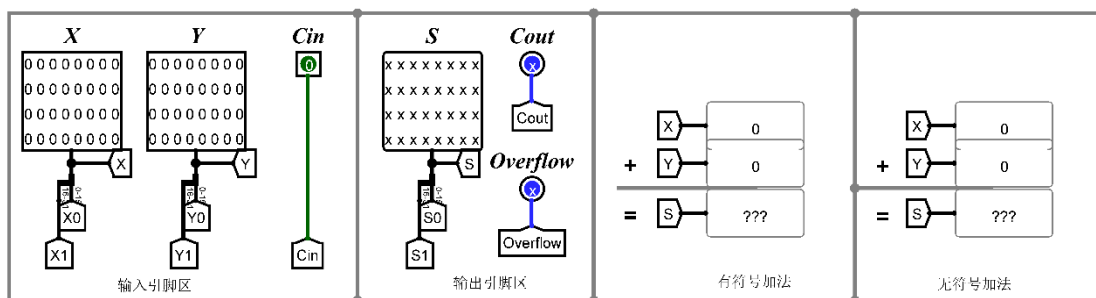


图 5 32 位快速加法器引脚定义

7. 32 位 MIPS 运算器设计

构建 32 位运算器。利用封装好的 32 位加法器以及 logisim 平台中现有运算部件（**禁用系统自带的加法器，减法器**）构建一个 32 位运算器，可支持算术加、减、乘、除，逻辑与、或、非、异或运算、逻辑左移、逻辑右移，算术右移运算，支持常用程序状态标志（有符号溢出 OF、无符号溢出 CF，结果相等 Equal），运算器功能以及输入输出引脚见下表，在主电路中详细测试自己封装的运算器，在报告中分析该运算器的优缺点。

表 1. 芯片引脚与功能描述

引脚	输入/输出	位宽	功能描述
X	输入	32	操作数 X
Y	输入	32	操作数 Y
ALU_OP	输入	4	运算器功能码，具体功能见下表
Result	输出	32	ALU 运算结果
Result2	输出	32	ALU 结果第二部分，用于乘法指令结果高位或除法指令的余数位，其他操作为零
OF	输出	1	有符号加减溢出标记，其他操作为零
UOF	输出	1	无符号加减溢出标记，其他操作为零 溢出条件（ 加法和小于加数，减法差大于被减数 ）
Equal	输出	1	Equal=(x==y)?1:0, 对所有操作有效

表 2. 运算符功能

ALU OP	十进制	运算功能
0000	0	Result = X << Y 逻辑左移（Y 取低五位） Result2=0
0001	1	Result = X >>> Y 算术右移（Y 取低五位） Result2=0
0010	2	Result = X >> Y 逻辑右移（Y 取低五位） Result2=0
0011	3	Result = (X * Y)[31:0]; Result2 = (X * Y)[63:32] 有符号
0100	4	Result = X/Y; Result2 = X%Y 无符号
0101	5	Result = X + Y (Set OF/UOF)
0110	6	Result = X - Y (Set OF/UOF)
0111	7	Result = X & Y 按位与
1000	8	Result = X Y 按位或

1001	9	Result = $X \oplus Y$ 按位异或
1010	10	Result = $\sim(X Y)$ 按位或非
1011	11	Result = $(X < Y) ? 1 : 0$ 符号比较
1100	12	Result = $(X < Y) ? 1 : 0$ 无符号比较

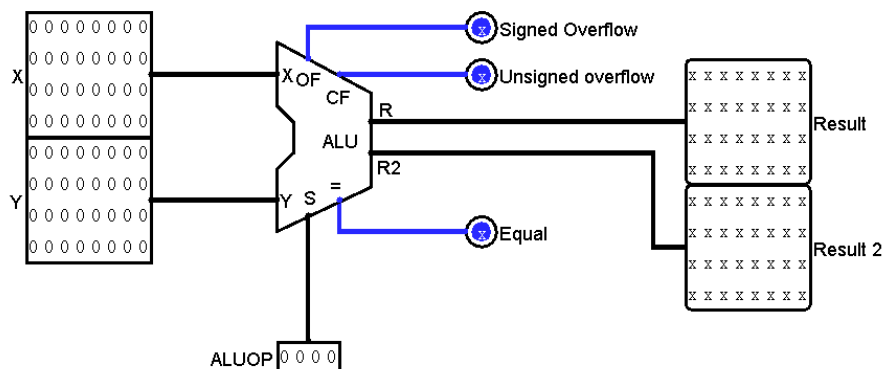


图 6 运算器封装示意图

(请直接在实验包中的 `alu.circ` 中构建，构建后的电路应可以直接在 `alutest.circ` 中使用，相应封装应正好连接对应电路)，最终结果将在 `alutest.circ` 文件中由教师进行详细测试并自动评分，请各位同学在 `alutest.circ` 中详细测试自己的电路，可以申请多次测试，但每多一次测试总分扣减 5%。

8. 阵列乘法器设计

下图是一个未完成的阵列乘法器框架，请连线完成改阵列乘法器，注意图中的隧道标签已经实现了相加数产生逻辑，可以直接使用。

 


图 7 阵列乘法器基本框架

9. 一位补码乘法器设计

下图给出了一位补码乘法器的引脚定义以及主要部件，请增加控制电路和数据通路使得该电路能自动完成 8 位补码一位乘法运算，设置引脚值，然后驱动时钟仿真，电路自动完成运算，运算结束结果传输到输出引脚。

 


图 8 一位补码乘法器引脚定义及电路主要部件

四、 实验步骤

1、 实验准备

- 1) 复习有关运算器的内容，对数据通路的构成、数据在数据通路中的流动及控制方法有基本的了解。
- 2) 熟悉电路中各部分的关系及信号间的逻辑关系
- 3) 设计实验电路，画出各模块的图，注意各引脚的标注，节省实验的时间。

2、 实验步骤

实验可按照自己设计的电路或参考电路按照搭积木的方式进行。先完成运算器的数据通路部分，在运算器部分能够正确完成各类运算的基础上，再增加累加器等其他部件。

五、 结果提交

请将完成后的 alu.circ 文件按以下命名规范命名后作为实验结果提交给班级知道教师当场检查并归档。

◆ 专业命名规范

信安 IS 物联网 IT 计算机 CS 卓越班 ZY ACM 班 ACM

◆ 文件命名规范


CS1201_U201214795_姓名_alu.circ

六、 实验报告要求

- 1) 实验目的；

- 2) 各模块的设计电路和系统的整体电路, 对设计要进行详细的分析与说明;
- 3) 实验结果的记录与分析;
- 4) 列出操作步骤及顺序, 标出重要的开关控制端;
- 5) 实验收获和体会;
- 6) 实验中碰到的问题和解决的方法。

七、 注意事项

- 不要对时钟信号进行门级操作, 在实际电路中这是非常糟糕的设计, 会导致一系列严重的故障, 如险象。
- 大区域拷贝粘贴移动电路可能会导致 logisim 崩溃, 请随时 ctrl+s 保存电路。
- Logisim 工具栏器件可以改变其默认属性,  可以根据需要修改。
- 红色信号线肯定是明显的错误, 通常在复杂电路中会出现, 调试的时候应注意是否出现以下情况引起:

